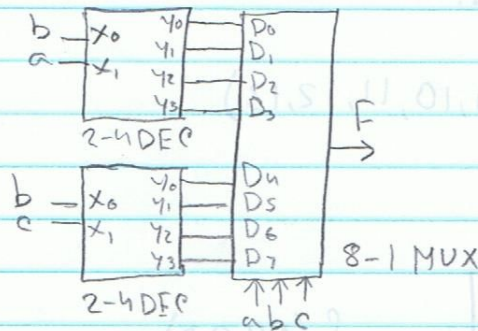


Sabbir Ahmed  
CMPE 212  
HW4

① Find the canonical SOP expression of!



\* 2-4 DEC:

a	b	b	c	y <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>
0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

$$\begin{aligned} \therefore y_{0a} &= \bar{a}\bar{b}, y_{0b} = \bar{b}\bar{c} \\ y_{1a} &= \bar{a}b, y_{1b} = \bar{b}c \\ y_{2a} &= a\bar{b}, y_{2b} = b\bar{c} \\ y_{3a} &= ab, y_{3b} = bc \end{aligned}$$

\* 8-1 MUX:

a	b	c	F
0	0	0	y <sub>0a</sub>
0	0	1	y <sub>1a</sub>
0	1	0	y <sub>2a</sub>
0	1	1	y <sub>3a</sub>
1	0	0	y <sub>0b</sub>
1	0	1	y <sub>1b</sub>
1	1	0	y <sub>2b</sub>
1	1	1	y <sub>3b</sub>

$$\therefore F = \bar{a}\bar{b}\bar{c}y_{0a} + \bar{a}\bar{b}cy_{1a} + \bar{a}b\bar{c}y_{2a} + \bar{a}bcy_{3a} + a\bar{b}\bar{c}y_{0b} + a\bar{b}cy_{1b} + ab\bar{c}y_{2b} + abc y_{3b}$$

$$\Rightarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c}(\bar{a}\bar{b}) + \bar{a}\bar{b}c(\bar{a}\bar{b}) + \bar{a}b\bar{c}(\bar{a}\bar{b}) + \bar{a}bc(\bar{a}\bar{b}) + a\bar{b}\bar{c}(\bar{b}\bar{c}) + a\bar{b}c(\bar{b}\bar{c}) + ab\bar{c}(\bar{b}\bar{c}) + abc(\bar{b}\bar{c})$$


$$\Rightarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + abc$$

$$\Leftrightarrow 000 + 100 + 101 + 110 + 111$$

$$\Leftrightarrow \sum m(0, 4, 5, 6, 7) \quad \square$$

② Realize the following set of functions w/ only one 74154 decoder module and logic gates!

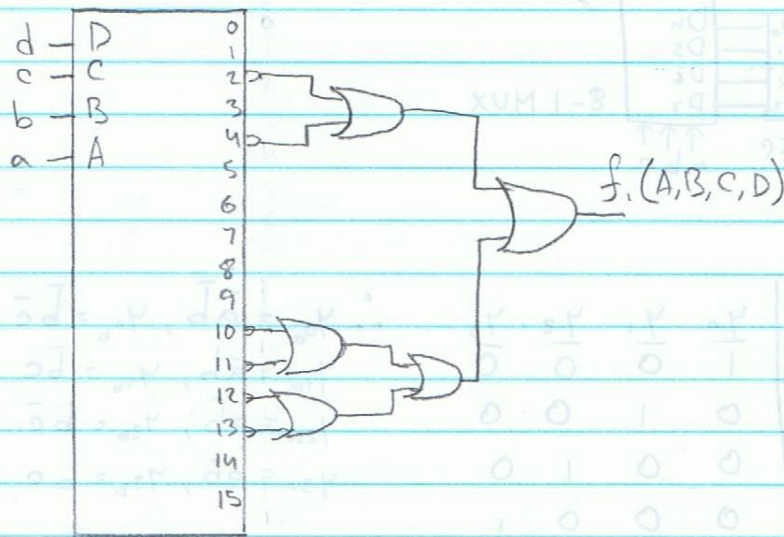a)  $f_1(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 10, 11, 12, 13)$



b)  $f_2(A, B, C, D) = C(\bar{B} + A) + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$

$\Rightarrow \bar{B}C + AC + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$


$\Leftrightarrow x\bar{B}C + Ax\bar{C}\bar{D}$ , where  $x := \text{don't care}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1			
11			1	1
10			1	1


$\Rightarrow f_2 := 0001 + 0010 + 0011 + 0101$   
 $+ 1010 + 1011 + 1110 + 1111$

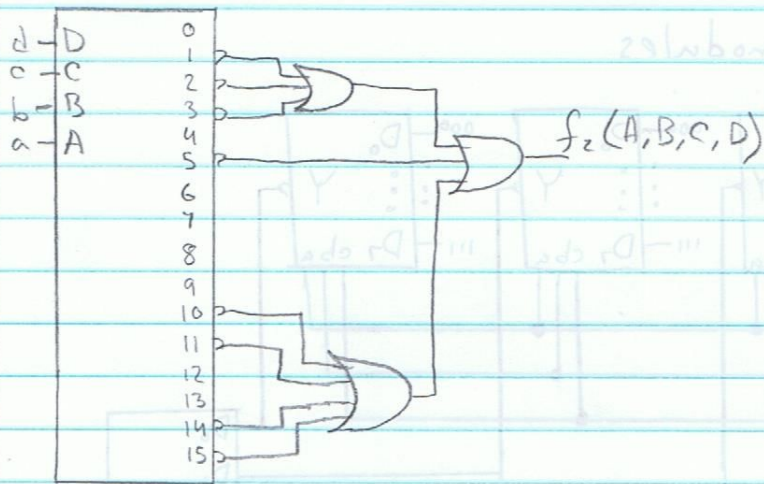$\Leftrightarrow \sum m(1, 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15)$






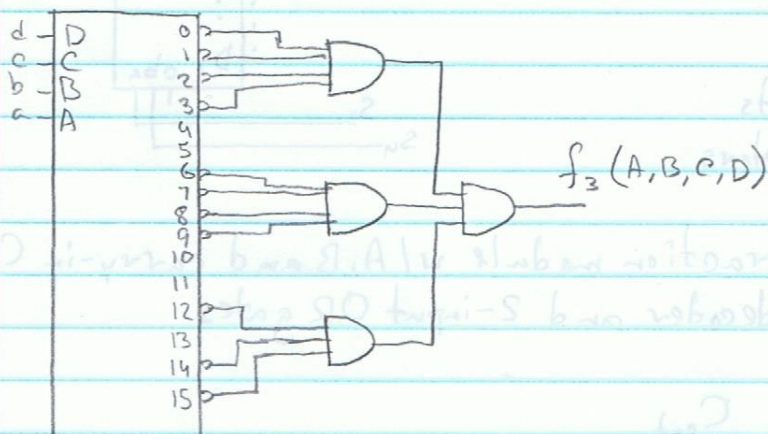c)  $f_3(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15)$




③ Design a 32-1 MUX using:

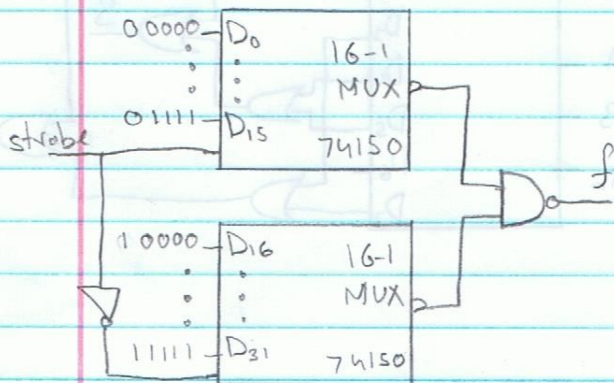a) two 74150 modules, one inverter, and one NAND gate




b) Only 74151A modules

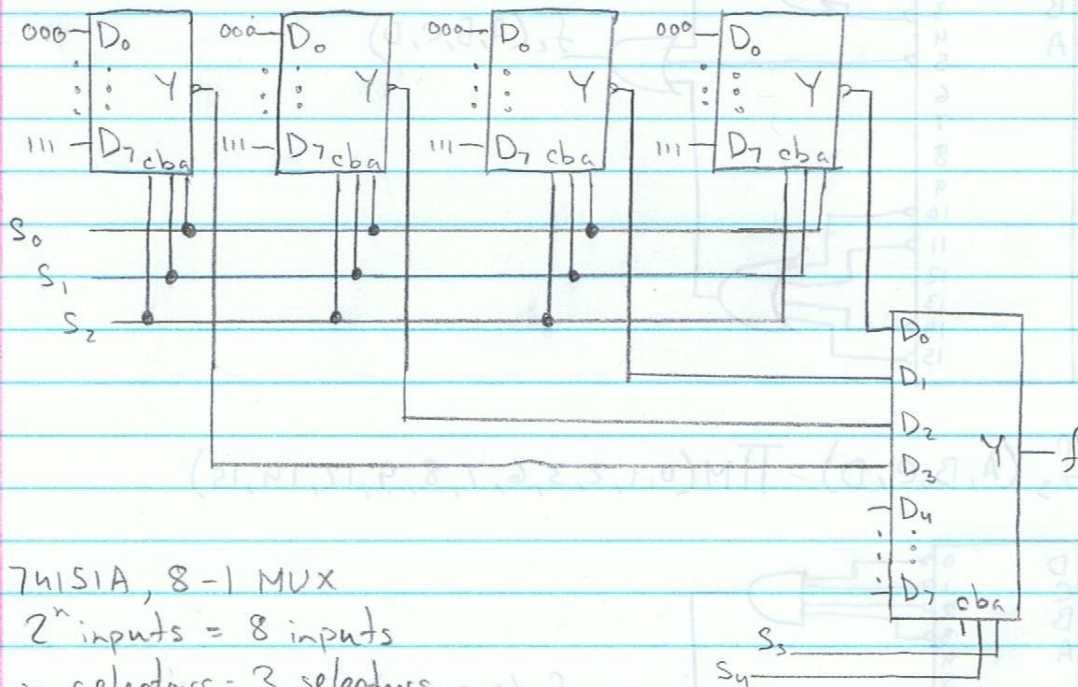

④ Design a subtraction module w/ A, B and carry-in  $C_{in}$ .  
 a) Using a 3-8 decoder and 2-input OR gates


A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

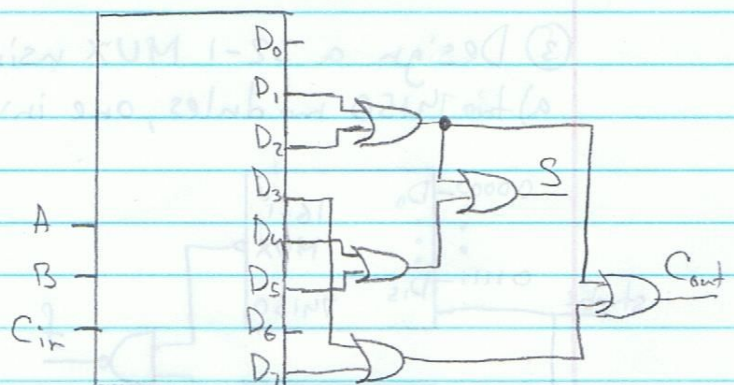



b) Using two 4-2 MUX and one inverter

A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0 = C <sub>in</sub>	0 = C <sub>in</sub>
0	0	1	1 = C <sub>in</sub>	1 = C <sub>in</sub>
0	1	0	1 = $\bar{C}_{in}$	1
0	1	1	0 = $\bar{C}_{in}$	1
1	0	0	1 = $\bar{C}_{in}$	0
1	0	1	0 = $\bar{C}_{in}$	0
1	1	0	0 = C <sub>in</sub>	0 = C <sub>in</sub>
1	1	1	1 = C <sub>in</sub>	1 = C <sub>in</sub>

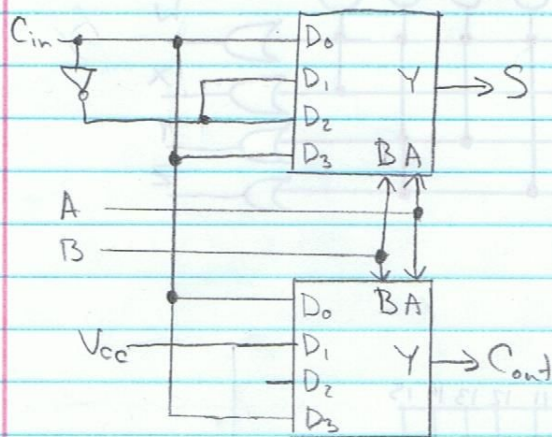


⑤ Design a BCD to excess-3 code converter:

A	B	C	D	M <sub>10</sub>	(M+3) <sub>10</sub>	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	3	0	0	1	1
0	0	0	1	1	4	0	1	0	0
0	0	1	0	2	5	0	1	0	1
0	0	1	1	3	6	0	1	1	0
0	1	0	0	4	7	0	1	1	1
0	1	0	1	5	8	1	0	0	0
0	1	1	0	6	9	1	0	0	1
0	1	1	1	7	10	1	0	1	0
1	0	0	0	8	11	1	0	1	1
1	0	0	1	9	12	1	1	0	0

$$\begin{aligned} W &= \sum m(5, 6, 7, 8, 9) \\ X &= \sum m(1, 2, 3, 4, 9) \\ Y &= \sum m(0, 3, 4, 7, 8) \\ Z &= \sum m(0, 2, 4, 6, 8) \end{aligned}$$

a) Using PLA:

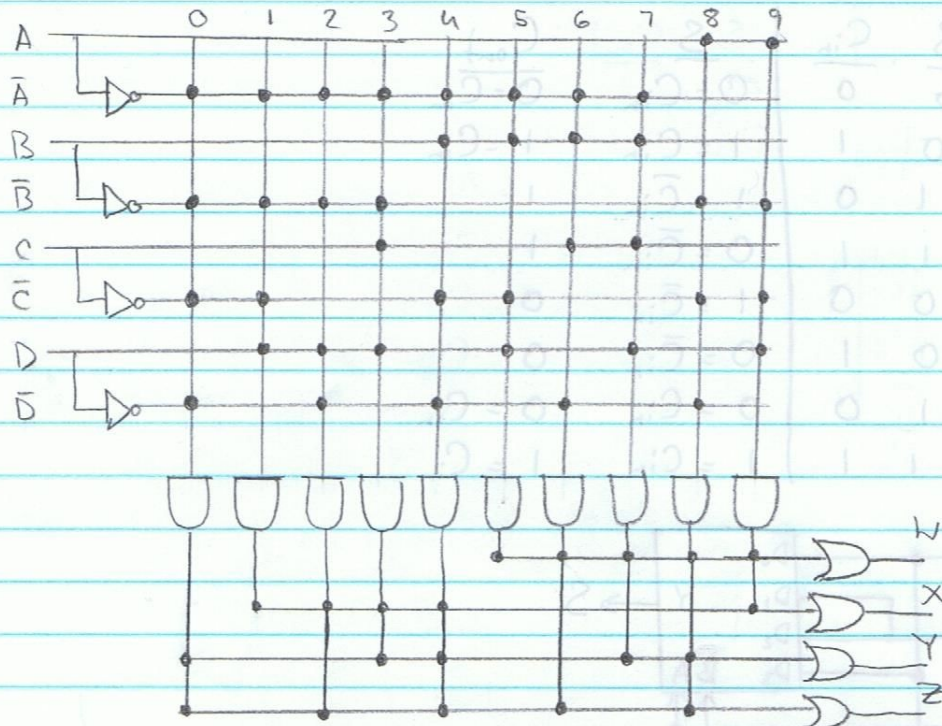

Using ROM:

