

Homework 3 Solutions

Posted Monday, October 3rd, 2016

Each homework problem is worth 10 points unless otherwise stated.

2.24

(a) $I_L = 0$

$$I_Z = \frac{10 - 5.6}{50 + 3} \Rightarrow 83.0 \text{ mA}$$

$$V_Z = 5.6 + (0.083)(3) = 5.85 \text{ V} = V_L$$

$$P_Z = I_Z V_Z = (0.083)(5.85) = 0.486 \text{ W}$$

(b) $\frac{10 - V_L}{50} = \frac{V_L - 5.6}{3} + \frac{V_L}{200}$
 $0.20 + 1.867 = V_L(0.02 + 0.3333 + 0.005)$

So $V_L = 5.769 \text{ V}$

Then $I_L = \frac{5.769}{0.2} = 28.84 \text{ mA}$

$$I_I = \frac{10 - 5.769}{0.050} = 84.62 \text{ mA}$$

And $I_Z = I_I - I_L = 55.8 \text{ mA}$

$$P_Z = (0.0558)(5.769) = 0.322 \text{ W}$$

(c) $I_L = 0$

$$I_Z = \frac{12 - 5.6}{50 + 3} \Rightarrow 120.8 \text{ mA}$$

$$V_Z = V_L = 5.6 + (0.1208)(3) = 5.962 \text{ V}$$

$$P_Z = (0.1208)(5.962) = 0.72 \text{ W}$$

(d) $\frac{12 - V_L}{50} = \frac{V_L - 5.6}{3} + \frac{V_L}{200}$
 $0.24 + 1.867 = V_L(0.02 + 0.333 + 0.005)$

So $V_L = 5.88 \text{ V}$

Then $I_L = \frac{5.88}{0.20} = 29.4 \text{ mA}$; $I_I = \frac{12 - 5.88}{0.05} = 122.4 \text{ mA}$

$$I_Z = 122.4 - 29.4 = 93 \text{ mA}$$

$$P_Z = (0.093)(5.88) = 0.547 \text{ W}$$

2.30

For $-6.3 \leq v_I \leq 3 \text{ V}$, $v_O = v_I$

For $v_I > 3 \text{ V}$, $I = \frac{v_I - 3}{1.5}$ and $v_O = v_I - I(0.5)$


$$v_O = v_I - (0.5)\left(\frac{v_I - 3}{1.5}\right) = 0.667v_I + 1.0$$

For $v_I < -6.3 \text{ V}$, $I = \frac{v_I + 6.3}{2.5}$ and $v_O = v_I - I(0.5)$



$$v_O = v_I - (0.5)\left(\frac{v_I + 6.3}{2.5}\right) = 0.8v_I - 1.26$$

2.36


a.

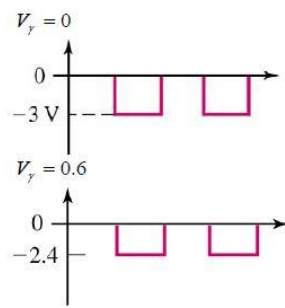

b.

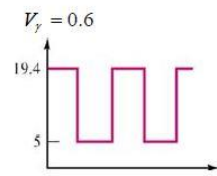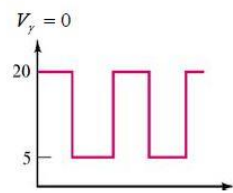

2.40

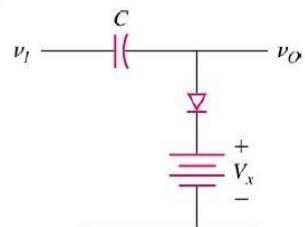

a. For $V_\gamma = 0 \Rightarrow V_x = 2.7 \text{ V}$

b. For $V_\gamma = 0.7 \text{ V} \Rightarrow V_x = 2.0 \text{ V}$